

<b>調光室：【上手2階(フロント下)】</b>
・ MARIONET STAR Model-A(丸茂 2006/3/31) / PF : 120ch / SM : 40ch / フォーマット : COMOS・JASCI・MARIONET / 灯'イ : FD / パ'ッは持込卓で行って下さい
<b>調光器：3kw(UH、2CLは6kw) コンセント形状：C型30A(FのみC型20A) 「直回路」以外は純直不可</b>
<b>20A直回路：9回路</b>
・ FC前(指揮者用)×1回路 / FC上下袖(多目的用)×4回路 / 舞台袖上下WC×2回路 / 持込卓中央×1回路 / 持込卓後方×1回路
<b>30A直回路：32回路</b>
・ PS×2 / 1S×2 / 2S×2 / 3S×2 / 4S×2 / 5S×2 / 6S×2 ・ 上手FR×2 / 下手FR×2 / 1CL×4 / 2CL×2 / CS×2 ・ 上手TL×1 / 下手TL×1 / DMXボックス上手×1 / DMXボックス下手×1 / 中継室×2 ・ “電源盤”参照
<b>DMX信号_IN：8系統</b>
・ 持込卓中央×2 / 舞持込卓後方×2 / 台袖上手WC×2 / 舞台袖下手WC×2
<b>DMX信号_OUT：34系統</b>
・ PS×2 / 1S×2 / 2S×2 / 3S×2 / 4S×2 / 5S×2 / 6S×2 ・ 上手FR×2 / 下手FR×2 / 1CL×4 / 2CL×2 ・ 上手TL×1 / 下手TL×1 / 舞台袖上手WC×2 / 舞台袖下手WC×2 / DMXボックス上手×1 / DMXボックス下手×1
<b>電源盤</b>
・ A : 舞台袖分電盤 3相4線 125A 【C型60A×2 / C型30A×4 / 端子台(M8-S レンチ17mm)】 舞台袖上手、舞台袖下手 ・ B : 持込機器用電源盤 1相3線 250A 【端子台(M10 レンチ17mm M6-S ±ねじ) / カムロック E1016】 舞台袖上手 ・ C : 中継用電源盤 1相3線 150A 【端子台(M8 蝶ねじ)】 舞台袖下手 ・ D : 動力用電源盤 3相3線 30A 【端子台(M8 蝶ねじ)】 舞台袖上手
<b>サスペンション</b>
・ PS : 12回路 / C型30A×24 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwフレネル×12 ・ 1~3S : 32回路 / C型30A×64 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwハイベックス×各8、フレネル×各12 ・ 4S : 28回路 / C型30A×56 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwハイベックス×8、フレネル×12 ・ 5S : 20回路 / C型30A×40 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwハイベックス×8、フレネル×12 ・ 6S : 12回路 / C型30A×24 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwトツ、1kwフレネル、750wRIKURI 19°、36°、50°×各10
<b>ボーター</b>
・ 1~4BOR : 200W×99灯 / W W 72 78(1色25灯 190×180mm) / 吊りバトンあり
<b>ホリゾン</b>
・ UH : 500w×140灯 / 71 72 78 63 22 W(1色24灯 265×225mm) ・ LH : 300w×168灯 / 72 78 59 40 22 W(1色28灯 235×225mm) ・ 中UH : 500w×79灯 / 72 78 63 22(1色20灯 244×205cm)
<b>トーマタル、タワー</b>
・ 上下TL : 4回路×2 (WCと切替回路) / C型30A×8×2 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 750wRIKURI 26°×3×2 ・ 上下1~3TW : 4回路×6 / C型30A×8×6 / 750wRIKURI 26°×2×6
<b>フット</b>
・ F : 60W×112灯 / W W 72 78 (1色28灯 140×133mm) / 4回路 (WCと切替回路) / C型30A×8 ・ 上下花道F : 60W×54灯×2 / W 78 (1色27灯 140×133mm) / 2回路×2 (鳥屋WCとパラ) / C型30A×8 (鳥屋WC含む)
<b>フロアーコンセント</b>
・ FC上下1~28 : 28回路×2 / C型30A×28×2 ・ FC奥1~18 : 18回路 / C型30A×18 ・ LH上下1~12 : 12回路×2 / C型30A×12×2 ・ OFC(オケビ)1~4 : 4回路 (WCと切替回路) / C型30A×8
<b>ウォールコンセント</b>
・ 舞台袖上手WC : 8回路 (上TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替) / C型30A×8 / 20A直回路×1 (平行15A×2) / DMX_OUT×2 / DMX_IN×2 ・ 舞台袖下手WC : 8回路 (上TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替) / C型30A×8 / 20A直回路×1 (平行15A×2) / DMX_OUT×2 / DMX_IN×2 ・ 鳥屋上下WC : 2回路×2 (上下花道Fとパラ) / C型30A×4
<b>フロントサイド</b>
・ 上下FR : 14回路×2 / C型30A×26×2 / 30A直回路×2×2 (C型30A×2×2、平行15A×4×2) / DMX_OUT×2×2 / 13、14番回路はFRCとパラ (C型30A×2) / 1.5kwトツ×24×2、750wRIKURI 19°×2×2、26°×2×2
<b>フロントサイドコンセント(上手は2階調光室軒下、下手は2階調整室軒下)</b>
・ 上手FRC : 2回路 / C型30A×4 / 上手FR13、14とパラ / 切替えは上手FR室内 ・ 下手FRC : 2回路 / C型30A×4 / 下手FR13、14とパラ / 切替えは下手FR室内
<b>シーリング</b>
・ 1CL : 18回路 / C型30A×36 / 30A直回路×4 (C型30A×4、平行15A×8) / DMX_OUT×4 / 1.5kwトツ(8インチ)×32 ・ 2CL : 12回路 / C型30A×24 / 30A直回路×2 (C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1.5kwトツ(8インチ)×24
<b>センターピンスポット</b>
・ CS : クセノン2kw×4 / USHIO 2009SR/e
<b>持込卓用客席コネクタボックス</b>
・ 中央 : 20A直1回路(平行15A×2) / DMX_IN×2 / 客席19列 ・ 後方 : 20A直1回路(平行15A×2) / DMX_IN×2 / 客席29列
<b>中継室コネクタボックス</b>
・ 30A直回路×2 (C型30A×1、平行15A×3) / DMX_IN×2

