

<b>調光室：【上手2階(フロント下)】</b>
・ プリティナメガ(丸茂2006/3/31)/PF:80ch/SM:30ch/フォーマット:JAScii/メディア:F D、S D、SM、C F / 持込卓にホール卓のバッチを渡せませす
<b>調光器：3kw(UH、LHは6kw)      コンセント形状：C型30A      純直・調光切替回路：FC上下1~12</b>
<b>15A直回路：3回路</b>
・ 舞台床前(指揮者用)×1回路 / 舞台床袖(多目的用)×1回路(6ヶ所パラ) / 持込卓ブース×1回路
<b>30A直回路：31回路</b>
・ PS×2 / 1S×2 / 2S×2 / 3S×2 / 4S×2 / 5S×2 ・ 舞台袖上手WC×2 / 舞台袖下手WC×2 / 舞台奥上手WC×2 / 舞台奥下手WC×2 ・ 上手FR×2 / 下手FR×2 / 1CL×4 / 2CL×2 / 持込卓ブース×1 ・ “電源盤”参照
<b>DMX信号_IN：6系統</b>
・ 持込卓ブース×2 / 舞台袖上手WC×2 / 舞台袖下手WC×2
<b>DMX信号_OUT：32系統</b>
・ PS×2 / 1S×2 / 2S×2 / 3S×2 / 4S×2 / 5S×2 ・ 舞台袖上手WC×2 / 舞台袖下手WC×2 / 舞台奥上手WC×2 / 舞台奥下手WC×2 ・ 上手FR×2 / 下手FR×2 / 1CL×4 / 2CL×2 ・ 舞台袖上手DMXコネクタボックス×1 / 舞台袖下手DMXコネクタボックス×1
<b>電源盤</b>
・ A：舞台袖分電盤 3相4線 125A 【C型30A×4 / C型60A×2 / 端子台(M8レンチ17mm)】 舞台袖上手、舞台袖下手 ・ B：持込機器用電源盤 1相3線 150A 【C型30A×4 / 平行15A×8 / 端子台(M10レンチ17mm) / カムロックE1016】 舞台袖上手、舞台奥下手 ・ C：中継用電源盤 1相3線 150A 【端子台(M8蝶ねじ)】 舞台袖上手 ・ D：動力用電源盤 3相3線 30A 【端子台(M5-S±ねじ)】 舞台袖上手
<b>サスペンション</b>
・ PS：12回路 / C型30A×24 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwフレネル×12 ・ 1~4S：24回路 / C型30A×48 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwトツ、フレネル×各12 ・ 5S：16回路 / C型30A×32 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1kwトツ、1kwフレネル、750wRIKURI 19°、50°×各10
<b>ボーダー</b>
・ 1~4BOR：200w×81灯 / W W 72 78 (1色21灯6インチ) / 12回路 / C型30A×24(切替) / 1Bのみ1S奥 / 吊りバトンあり
<b>ホリゾン</b>
・ UH：500w×108灯 / 71 72 78 63 22 W (1色18灯265×225mm) ・ LH：300w×152灯 / 72 59 22 40 78 W (1色18灯235×225mm) / C型60A×12 ・ 中UH：500w×64灯 / 72 78 63 22 (1色16灯265×225mm)
<b>トーマンタル、タワー</b>
・ 上下TL：4回路×2(WCと切替回路) / C型30A×8×2 / 750wRIKURI 26°×2×2 ・ 上下1~3TW：4回路×6(C型30A 4口ボックスと切替回路) / C型30A×8×6 / 750wRIKURI 26°×1×6
<b>フット</b>
・ F：85W×80灯 / W W 72 78 (1色20灯140×98mm) / 4回路(WCと切替回路) / C型30A×8 ・ 上下花道F：85W×36灯×2 / W 78 (1色18灯140×98mm) / 2回路×2(鳥屋WCとパラ) / C型30A×8(鳥屋WC含む)
<b>フロアコンセント</b>
・ 上下FC1~12：12回路×2(純直・調光切替回路) / C型30A×12×2 ・ 上下FC13~16：4回路×2 / C型30A×12×2 ・ 奥FC：2回路 / C型30A×2 ・ OFC(オケピ)1~4：4回路(WCと切替回路) / C型30A×8
<b>ウォールコンセント</b>
・ 舞台袖上手WC：8回路(上TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替) / C型30A×8 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2) / DMX_OUT×2 / DMX_IN×2 ・ 舞台袖下手WC：8回路(下TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替) / C型30A×8 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2) / DMX_OUT×2 / DMX_IN×2 ・ 舞台奥上手WC：4回路 / C型30A×4 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 ・ 舞台奥下手WC：4回路 / C型30A×4 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 舞台奥下手の電源盤B内 ・ 鳥屋上下WC：2回路×2(上下花道Fとパラ) / C型30A×4
<b>フロントサイド</b>
・ 上下FR：14回路×2 / C型30A×26×2 / 30A直回路×2×2(C型30A×2×2、平行15A×4×2) / DMX_OUT×2×2 / 13、14番回路は上手FRCとパラ(C型30A×2) / 1.5kwトツ×20×2、750wRIKURI 26°×2×2
<b>フロントサイドコンセント(上手は2階調光室軒下、下手は2階調整室軒下)</b>
・ 上手FRC：2回路 / C型30A×4 / 上手FR13、14とパラ / 切替えは上手FR室内 ・ 下手FRC：2回路 / C型30A×4 / 下手FR13、14とパラ / 切替えは下手FR室内
<b>シーリング</b>
・ 1CL：20回路 / C型30A×40 / 30A直回路×4(C型30A×4、平行15A×8) / DMX_OUT×4 / 1.5kwトツ(8インチ)×32 ・ 2CL：12回路 / C型30A×24 / 30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4) / DMX_OUT×2 / 1.5kwトツ(8インチ)×24
<b>センターピンスポット</b>
・ CS：クセノン2kw×4 / USHIO 2009SR/e
<b>持込卓ブース</b>
・ DMX_IN×2 / 30A直1回路(C型30A×1) / 20A直1回路(平行15A×2) / 客席19列

