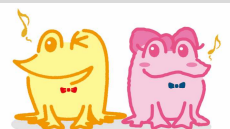


山梨県立県民文化ホール 小ホール 照明設備表 (丸茂電機製)

● 調光室：【上手2階(フロント下)】
・ プリティナメガ(2020/10/31)/PF: 80ch×3段、240ch×1段/SM: 30ch×99ページ/フォーマット: JASCII/記憶メディア: SD、SDHC(16GBまで)
● 調光器: 3kw(UH、LHは6kw) ● コンセント形状: すべてC型30A ● 純直・調光切替回路: FC上・下1~12
● 20A直回路: 3回路(平行15A)
・ 舞台床前(指揮者用)×1回路/舞台床袖(多目的用)×1回路(6ヶ所パラ)/持込卓ブース×1回路
● 30A直回路: 31回路
・ PS×2/1S×2/2S×2/3S×2/4S×2/5S×2
・ 舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2/舞台奥上手WC×2/舞台奥下手WC×2
・ 上手FR×2/下手FR×2/1CL×4/2CL×2/持込卓ブース×1
● DMX信号_IN: 6系統
・ 持込卓ブース×2/舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2
● DMX信号_OUT: 32系統
・ PS×2/1S×2/2S×2/3S×2/4S×2/5S×2
・ 舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2/舞台奥上手WC×2/舞台奥下手WC×2
・ 上手FR×2/下手FR×2/1CL×4/2CL×2
・ 舞台袖上手DMXコネクタボックス×1/舞台袖下手DMXコネクタボックス×1
● 電源盤
・ A: 舞台袖分電盤 3相4線 125A 【C型30A×4/C型60A×2/端子台(M8レンチ17mm)】 舞台袖上手、舞台袖下手
・ B: 持込機器用電源盤 1相3線 150A 【C型30A×4/平行15A×8/端子台(M10レンチ17mm)/カムロックE1016】 舞台袖上手、舞台奥下手
・ C: 中継用電源盤 1相3線 150A 【端子台(M8蝶ねじ)】 舞台袖上手
・ D: 動力用電源盤 3相3線 30A 【端子台(M5-S土ねじ)】 舞台袖上手
● サスペンション
・ PS: 12回路/C型30A×24/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwフレネル×12
・ 1~4S: 24回路/C型30A×48/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwトツ、フレネル×各12
・ 5S: 16回路/C型30A×32/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwトツ、1kwフレネル、750wRKR 19°、50°×各10、36°×6
● ボーダー
・ 1~4BOR: 200w×81灯/W W 72 78 (1色21灯 190×180)/12回路/C型30A×24(切替)/1Bのみ1S奥/吊りバトンあり(200kg)
● ホリゾン
・ UH: 500w×108灯/71 72 78 63 22 W (1色18灯 230×265mm)
・ LH: 300w×152灯/72 59 22 40 78 W (1色26灯 235×235mm)/C型60A×12
・ 中UH: 500w×64灯/72 78 63 22 (1色16灯 230×265mm)
● トーメンタル、タワー
・ 上・下TL: 4回路×2(WCと切替回路)/C型30A×8×2/750wRIKURI 26°×2×2
・ 上・下1~3TW: 4回路×6(C型30A 4口ボックスと切替回路)/C型30A×8×6/750wRIKURI 26°×1×6
● フット
・ F: 85W×80灯/W W 72 78 (1色20灯 140×100mm)/4回路(WCと切替回路)/C型30A×8
・ 上・下花道F: 85W×36灯×2/W 78 (1色18灯 140×100mm)/2回路×2(鳥屋WCとパラ)/C型30A×8(鳥屋WC含む)
● フロアーコンセント
・ 上・下FC1~12: 12回路×2/C型30A×12×2/直/調切替回路
・ 上・下FC13~16: 4回路×2/C型30A×12×2
・ 奥FC: 2回路/C型30A×2
・ OFC(オケビ)1~4: 4回路(WCと切替回路)/C型30A×8
● ウォールコンセント
・ 舞台袖上手WC: 8回路(上TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替)/C型30A×8/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2)/DMX_OUT×2/DMX_IN×2
・ 舞台袖下手WC: 8回路(下TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替)/C型30A×8/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2)/DMX_OUT×2/DMX_IN×2
・ 舞台奥上手WC: 4回路/C型30A×4/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2
・ 舞台奥下手WC: 4回路/C型30A×4/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/舞台奥下手の電源盤B内
・ 鳥屋上下WC: 2回路×2(上下花道Fとパラ)/C型30A×4
● フロントサイド
・ 上・下FR: 14回路×2/C型30A×26×2/30A直回路×2×2(C型30A×2×2、平行15A×4×2)/DMX_OUT×2×2
／13、14番回路は上手FRCとパラ(C型30A×2)/1.5kwトツ×20×2、750wRIKURI 26°×2×2
● フロントサイドコンセント(上手は2階調光室軒下、下手は2階調整室軒下)
・ 上手FRC: 2回路/C型30A×4/上手FR13、14とパラ/切替えは上手FR室内
・ 下手FRC: 2回路/C型30A×4/下手FR13、14とパラ/切替えは下手FR室内
● シーリング
・ 1CL: 20回路/C型30A×40/30A直回路×4(C型30A×4、平行15A×8)/DMX_OUT×4/1.5kwトツ(8インチ)×32
・ 2CL: 12回路/C型30A×24/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1.5kwトツ(8インチ)×24
● センターピンスポット
・ CS: クセノン2kw×4/USHIO 2009SR/e
● 持込卓ブース(持込卓にホール卓のパッチを渡せます)
・ 客席19列: DMX_IN×2/30A直1回路(C型30A×1)/20A直1回路(平行15A×2)
● 天井反射板ライト
・ 300wダウンライト: 1列目×12、2列目×10、3列目×8、4列目(100w UHQ)



山梨県立県民文化ホール
Yamanashi Prefectural Citizen's Culture Hall